

### การทดลองที่ 5 ฟลิปฟลอป และ BCD to 7Segment และวงจรนับ

#### วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ให้นักศึกษาเข้าใจการทำงานของฟลิปฟลอป
2. เพื่อให้เข้าใจการทำงานของ BCD to 7 Segment
3. เพื่อให้สามารถออกแบบวงจรนับแบบ Synchronous ได้
4. เพื่อให้สามารถสร้างวงจรนับที่ออกแบบโดยใช้ JK Flip Flop ได้
5. เพื่อให้สามารถใช้งานโปรแกรมช่วยออกแบบ ISE WebPack ได้

#### บทนำ

#### Flip-Flop

D Flip Flop Characteristic Table

D	Clock	$Q$	$\bar{Q}$	
0	0	$Q$	$\bar{Q}$	Nochanged State
1	0	$Q$	$\bar{Q}$	
0	1	0	1	
1	1	1	0	

T Flip Flop Characteristic Table

$T$	Clock	$Q$	$\bar{Q}$	
0	1/0/1	$\bar{Q}$	$Q$	Toggle
1	1/0/1	$Q$	$Q$	Toggle

JK Flip Flop Characteristic Table

$\overline{PRESET}$	$\overline{CLEAR}$	$J$	$K$	$Clk$	$Q$	$\bar{Q}$	State
0	1	X	X	X	1	0	Set
1	0	X	X	X	0	1	Reset
0	0	X	X	X	1	1	Unused
1	1	0	1	$\downarrow$	0	1	Reset
1	1	1	0	$\downarrow$	1	0	Set
1	1	0	0	X	$Q$	$\bar{Q}$	Unchanged
1	1	1	1	$\downarrow$	$\bar{Q}$	$Q$	Toggle


## JK Flip Flop Excitation Table

Present State	Next State	Input	
$Q$	$Q$	$J$	$K$
0	0	0	X
0	1	1	X
1	0	X	1
1	1	X	0
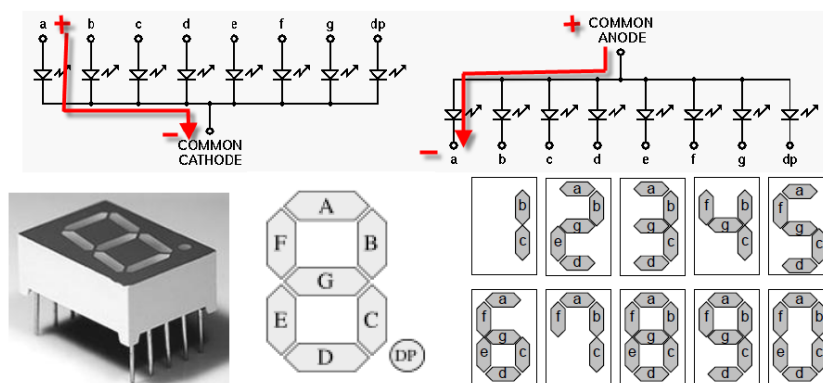
## 7 Segment Display

คือ ไดโอดเปล่งแสงแบบเลขเจ็ดส่วนเป็น LED (Light Emitting Diode) ที่นำมาจัดวางรูปแบบแสดงผลตัวเลข และตัวอักษรภาษาอังกฤษบางตัว 7-Segment ประกอบด้วย LED จำนวนแปดตัว ดังรูปที่ 1 (ล่าง) คือ A, B, C, D, E, F, G, และ DP โดยเชื่อมต่อวงจรในสองแบบคือ Common Anode กับ Common Cathode ดังรูปที่ 1 (บน)

Common Anode คือจุดเชื่อมต่อของ LED ทั้งแปดดวงเชื่อมต่อกันหมดที่ขา Anode ส่วน Common Cathode คือจุดเชื่อมต่อของ LED ทั้งแปดดวงเชื่อมต่อกันหมดที่ขา Cathode หรือจำง่ายๆ ว่า Common Anode รวมจุดไฟบวกไว้ด้วยกัน Common Cathode รวมจุดไฟลบไว้ด้วยกัน



รูปที่ 1 แสดง 7 Segment Display

## 7447/48

7447/48 เป็นไอซีที่ใช้ในการแปลงสัญญาณดิจิตอลขนาด 4 บิตไปเป็นสัญญาณที่ใช้ในการควบคุม 7 segment โดยให้ศึกษาการทำงานโดยละเอียดของไอซีเบอร์ 7447(48) ได้จาก Datasheet

## 7493 Synchronous 4-Bit Binary Counter


 

 
 

7493 คือ ไอซีที่ใช้เป็นวงจรนับแบบไบนารีขนาดสูงสุด 4 บิตแบบนับขึ้น โดยภายในบรรจุ JK Flip Flop เชื่อมต่อแบบ master/slave จำนวน 4 ตัว นอกจากนี้ไอซี 7493 มีสัญญาณรีเซ็ต 2 สัญญาณ ได้แก่

$R_{0(1)}$  และ  $R_{0(2)}$  เมื่อสัญญาณทั้งสองเป็นลอจิก 0 ทั้งคู่ JK Flip Flop ทุกตัวจะอยู่ในสถานะรีเซ็ต ศึกษา รายละเอียดการทำงานเพิ่มเติมได้จาก datasheet






  
### การทดลอง

- ให้นักศึกษาสร้างวงจร Flip Flop ชนิดต่าง ๆ กำหนดให้อินพุตมาจากสวิตช์เลื่อนและ Clock มาจากสวิตช์ PB1 หรือ PB2 โดยเอาท์พุทเป็น LED 2 ตัว ไฟติดคือ 1 ไฟดับคือ 0












 


 

#### 1.1 D Flip Flop



 
 

 










D	Clock	$Q$	$\bar{Q}$	State
0	-			
0				
0				
1	-			
1				
1				
0	-			
0				
0				

#### 1.2 T Flip Flop

T	Clock	$Q$	$\bar{Q}$	State
0	-			
0				
0				
1	-			
1				
1				
0	-			
0				
0				

### 1.3 JK Flip Flop

$\overline{PRESET}$	$\overline{CLEAR}$	J	K	Clock	Q	$\overline{Q}$	State
1	1	0	0	-			
1	1	0	0				
1	1	0	0				
1	1	0	1	-			
1	1	0	1				
1	1	0	1				
1	1	1	0	-			
1	1	1	0				
1	1	1	0				
1	1	1	1	-			
1	1	1	1				
1	1	1	1				
0	1	0	0	-			
0	1	0	0				
0	1	0	0				
0	1	0	1	-			
0	1	0	1				
0	1	0	1				
0	1	1	0	-			
0	1	1	0				
0	1	1	0				
0	1	1	1	-			
0	1	1	1				
0	1	1	1				

$\overline{PRESET}$	$\overline{CLEAR}$	J	K	Clock	$Q$	$\overline{Q}$	State
1	0	0	0	-			
1	0	0	0				
1	0	0	0				
1	0	0	1	-			
1	0	0	1				
1	0	0	1				
1	0	1	0	-			
1	0	1	0				
1	0	1	0				
1	0	1	1	-			
1	0	1	1				
1	0	1	1				
0	0	0	0	-			
0	0	0	0				
0	0	0	0				
0	0	0	1	-			
0	0	0	1				
0	0	0	1				
0	0	1	0	-			
0	0	1	0				
0	0	1	0				
0	0	1	1	-			
0	0	1	1				
0	0	1	1				

2. ให้นักศึกษาออกแบบวงจรถอดรหัสเลขฐานสองขนาด 4 บิต ไปเป็นข้อมูลที่ใช้ขับสัญญาณให้ตัว 7 segment คล้ายกับไอซี 7447/48 แล้วทดสอบการทำงานบนบอร์ด FPGA
3. ให้นักศึกษาออกแบบวงจรนับขึ้นจาก 1 ไป 6 ( 1 2 3 4 5 6 1 . . . ) แบบ Synchronous (1-to-6 Synchronous Counter) โดยใช้ JK Flip Flop และทดสอบการทำงานบนบอร์ด FPGA

1.1 สร้างตารางค่าการนับ (Output, State transition)

1.2 สร้างตารางความจริง (Truth Table) ของทุกๆ อินพุตของฟลิปฟล็อปทุกตัว

1.3 หาสมการอินพุตของฟลิปฟล็อปด้วยวิธีพีชคณิตบูลีนหรือ K-Map

1.4 วาดไดอะแกรมของวงจรบน ISE WebPack โดยใช้ JK Flip Flop มาต่อกัน

1.5 ทดสอบการโดยการ Download ลงบอร์ด FPGA

C	B	A	C	B	A	C	B	A
0	0	1	0	1	0	0	X	1
0	1	0	0	1	1	0	X	X
0	1	1	1	0	0	1	X	X
1	0	0	1	0	1	X	0	X
1	0	1	1	1	0	X	0	X
1	1	0	0	0	1	X	1	X

$J_C$

C \ BA	00	01	11	10
0	X	0	1	0
1	X	X	X	X

= BA

$K_C$

C \ BA	00	01	11	10
0	X	X	X	X
1	0	0	X	1

B

$J_B$

C \ BA	00	01	11	10
0	X	1	X	X
1	0	1	X	X

= A

$K_B$

C \ BA	00	01	11	10
0	X	X	1	0
1	X	X	X	1

C + A

$J_A$

C \ BA	00	01	11	10
0	X	X	X	1
1	1	X	X	1


= 1

$K_A$

C \ BA	00	01	11	10
0	1	1	1	1
1	1	1	1	1

= 1

[illegible]

 


c	B	A	a	b	c	a	e	f	g
0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
0	1	0	1	1	0	1	0	1	1
0	1	1	1	1	0	0	0	1	1
1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
1	0	1	1	0	1	0	1	1	1
1	1	0	1	0	1	1	1	1	1

c	B	A	00	01	11	10
0	X	0	1	1		
1	0	1	X	1		

CA

CA+B

 

NOR

$$DA + \bar{B}\bar{A} + \bar{C}$$

c	B	A	00	01	11	10
0	X	1	X	1		
1	1	0	1	0		

c	B	A	00	01	11	10
0	X	1	1	1		
1	1	1	X	1		

c	B	A	00	01	11	10
0	X	0	1	1		
1	0	1	X	1		

c	B	A	00	01	11	10
0	X	0	0	1		
1	0	0	X	1		

c	B	A	00	01	11	10
0	X	0	0	0		
1	1	1	X	1		

c	B	A	00	01	11	10
0	X	0	1	1		
1	1	1	X	1		

$$B + A\bar{B} = A + B$$



This image shows a full page of a handwriting practice worksheet. It consists of approximately 20 horizontal rows. Each row is defined by two parallel dotted lines, creating a series of uniform gaps for writing. The lines are evenly spaced across the entire page, providing a guide for letter height and placement. There is no text or other markings on the page.

### Logic Diagram (JK Flip Flop)

4. แก้ไขเพิ่มเติมวงจรนับในข้อ 2 โดยเพิ่ม การแสดงผลบน 7 segment โดยใช้วงจรถอดรหัสจากข้อ 1 แล้วแสดงผลบน 7 segment บน FPGA โดยต่อสัญญาณ Clock ของวงจรนับเข้ากับสวิทช์กดติดปัลลอยด์ 1 ตัวบนบอร์ด FPGA
5. ทดสอบการทำงานให้สมบูรณ์ แล้วส่งตรวจ

## ใบตรวจการทดลองที่ 5

วัน/เดือน/ปี \_\_\_\_\_ ☐ กลุ่มเช้า ☐ กลุ่มบ่าย กลุ่มที่ \_\_\_\_\_

รหัสนักศึกษา \_\_\_\_\_ ชื่อ-นามสกุล \_\_\_\_\_

การตรวจการทดลอง

☐ บันทึกคะแนนแล้ว

การทดลองข้อ 5      ลายเซ็นอาจารย์ \_\_\_\_\_